

Problema 1:

- Sea un procesador con el siguiente conjunto de instrucciones:



Instrucción		Formato de la instrucción (XXXX-No usado)
Mnemónico	Significado	
ADD1 <i>rs, rf</i>	$rs \leftarrow ADD(rs, rf)$	00 <i>rs</i> <i>rf</i> XXXX 00
ADD2 <i>rs, #cte</i>	$rs \leftarrow ADD(rs, cte)$	00 <i>rs</i> <i>cte</i> 01
ADD3 <i>rs, (rf)</i>	$rs \leftarrow ADD(rs, M[rf])$	00 <i>rs</i> <i>rf</i> XXXX 10
ADD4 <i>rs, dir</i>	$rs \leftarrow ADD(rs, M[PC+1+dir])$	00 <i>rs</i> <i>dir</i> 11
JZ <i>desp</i>	Si $Z=1$ $PC \leftarrow ADD(PC+1, desp)$	10 <i>desp</i>

- Las características del procesador son las siguientes:
 - Tamaño de palabra de 16 bits; Banco de registros de 16 registros; *cte*, *desp* y *dir* están representados en C2; los 2 últimos bits de las instrucciones ADD indican el modo de direccionamiento del segundo operando; PC se incrementa en 1
- Dibuja el datapath del procesador.
- Diseña la unidad de control suponiendo un procesador monociclo
- Añade al diseño la siguiente instrucción:

$LAC\ rd \quad rd \leftarrow M[AC] \quad 11 | xxxxxxx | rd$
 (AC es un registro de propósito específico)

SOLUCION PROBLEMA 1

PROBLEMA 1 SOLUCIÓN

 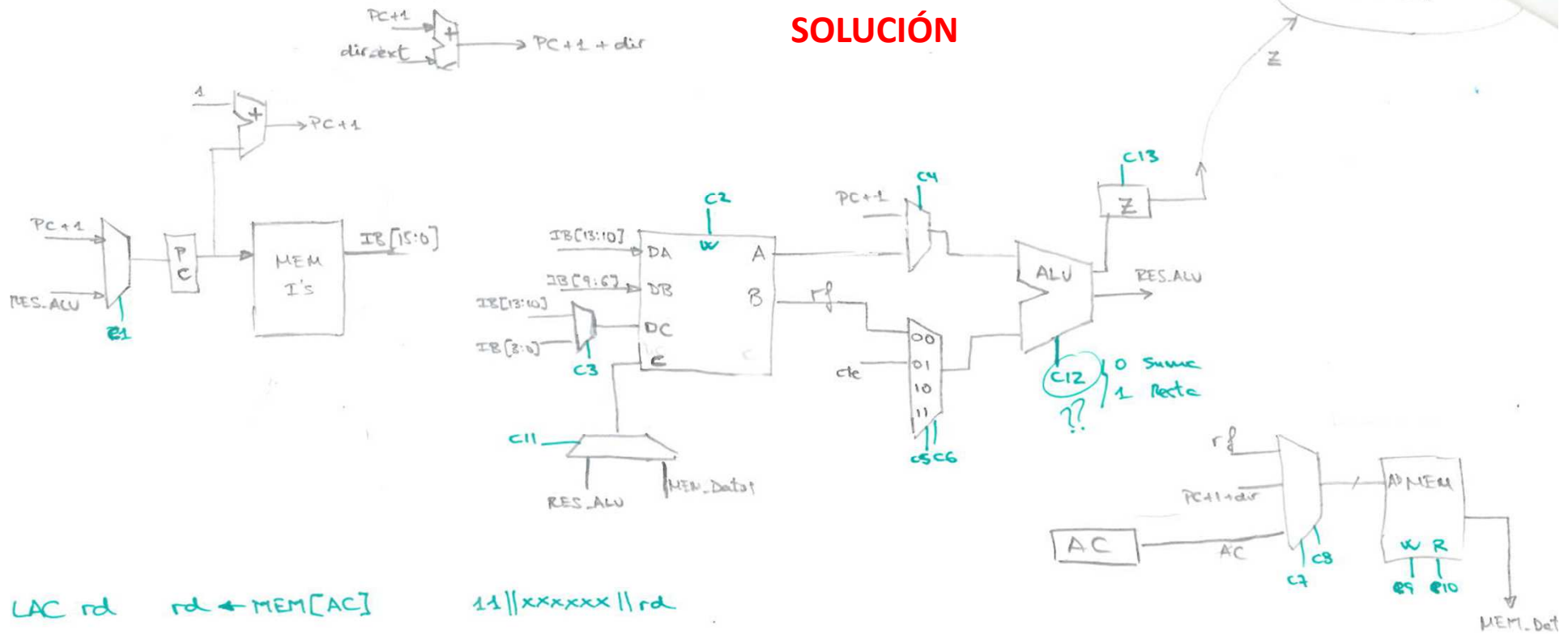

$1\text{ KB} = 2^{10}\text{ bytes}$
 $1\text{ MB} = 2^{20}\text{ bytes}$
 $1\text{ GB} = 2^{30}\text{ bytes}$
 $1\text{ TB} = 2^{40}\text{ bytes}$

Problema 2:

- Diseñar la unidad de datos y de control (versión monociclo) de una máquina que ejecuta las siguientes instrucciones:


Mnemónico	Descripción
LOAD X	Transfiere el contenido de la posición X al acumulador: $AC \leftarrow MEM(X)$
STORE X	Transfiere el contenido del acumulador a la posición X: $MEM(X) \leftarrow AC$
ADD X	Suma al acumulador el contenido de la posición X: $AC \leftarrow AC + MEM(X)$
AND X	AND lógica del acumulador con el contenido de la posición X: $AC \leftarrow AC \wedge MEM(X)$
JUMP X	Salto incondicional a la dirección X: $PC \leftarrow X$
JUMPZ X	Salta a la dirección X si el resultado fue cero: $si Z \Rightarrow PC \leftarrow X$
COMP	Complemento lógico del acumulador: $AC \leftarrow \overline{AC}$
RSHIFT	Desplazamiento a la derecha del acumulador: $AC \leftarrow 0, AC[15 : 1]$

- El tamaño de palabra del procesador es de 16 bits y las memorias son de tamaño 8K x16
- La ALU realiza las siguientes operaciones: suma y AND lógica de dos operandos, desplazamiento a la derecha y complemento lógico del operando que entra por el puerto B.

PROBLEMA

PROBLEMA 2

SOLUCIÓN

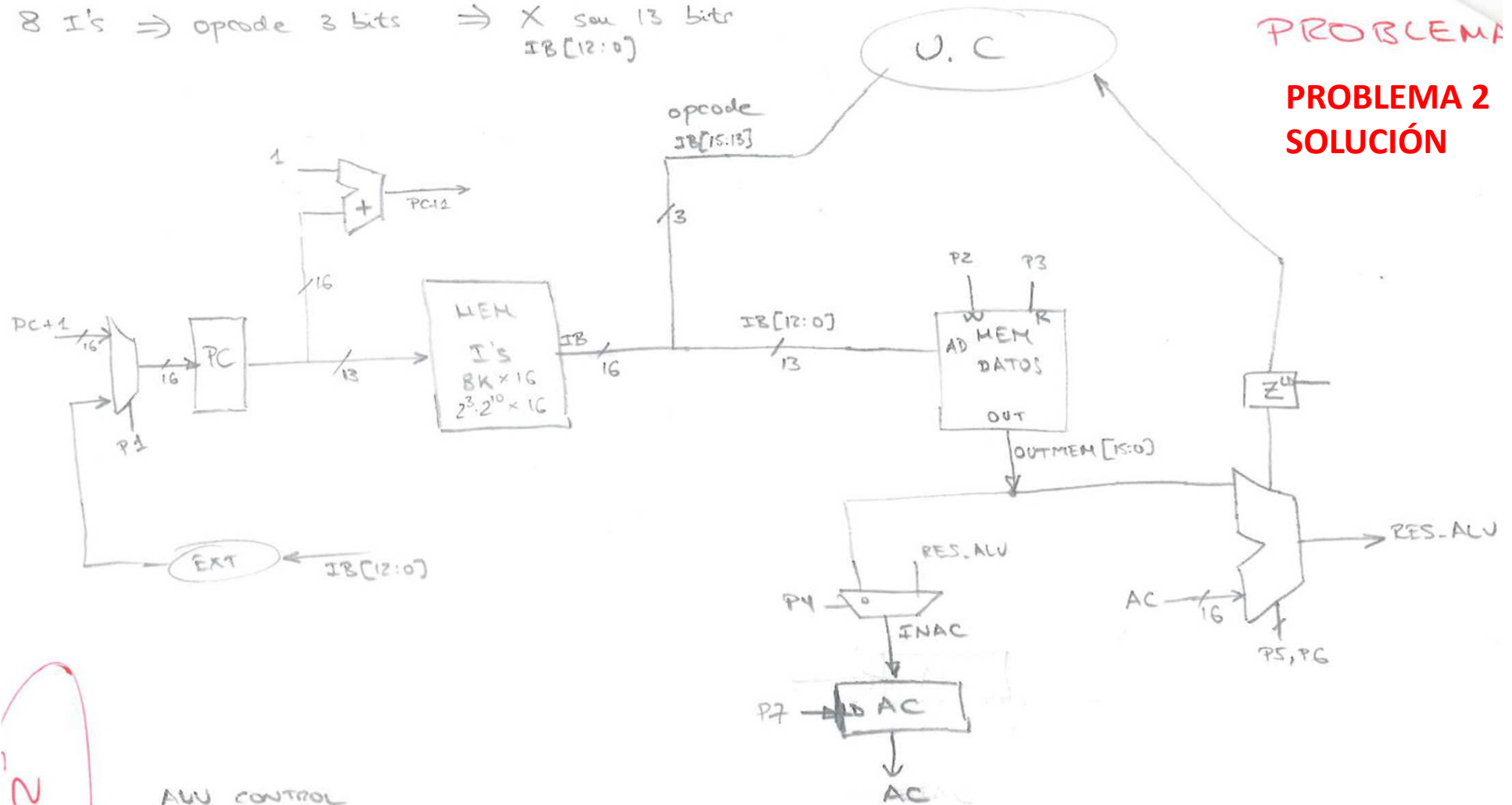


ALL CONTROL

PS, PG	OPERATION
0 0	SUBA
0 1	AND
1 0	DESP
1 1	COMP


Problema 3:

- Modifica la unidad de datos y de control del procesador MIPS para añadir la siguiente instrucción:


Instrucción LUI: LUI rd, constante : $rd \leftarrow \text{constante}, 0..0$

 

Problema 3: Solución

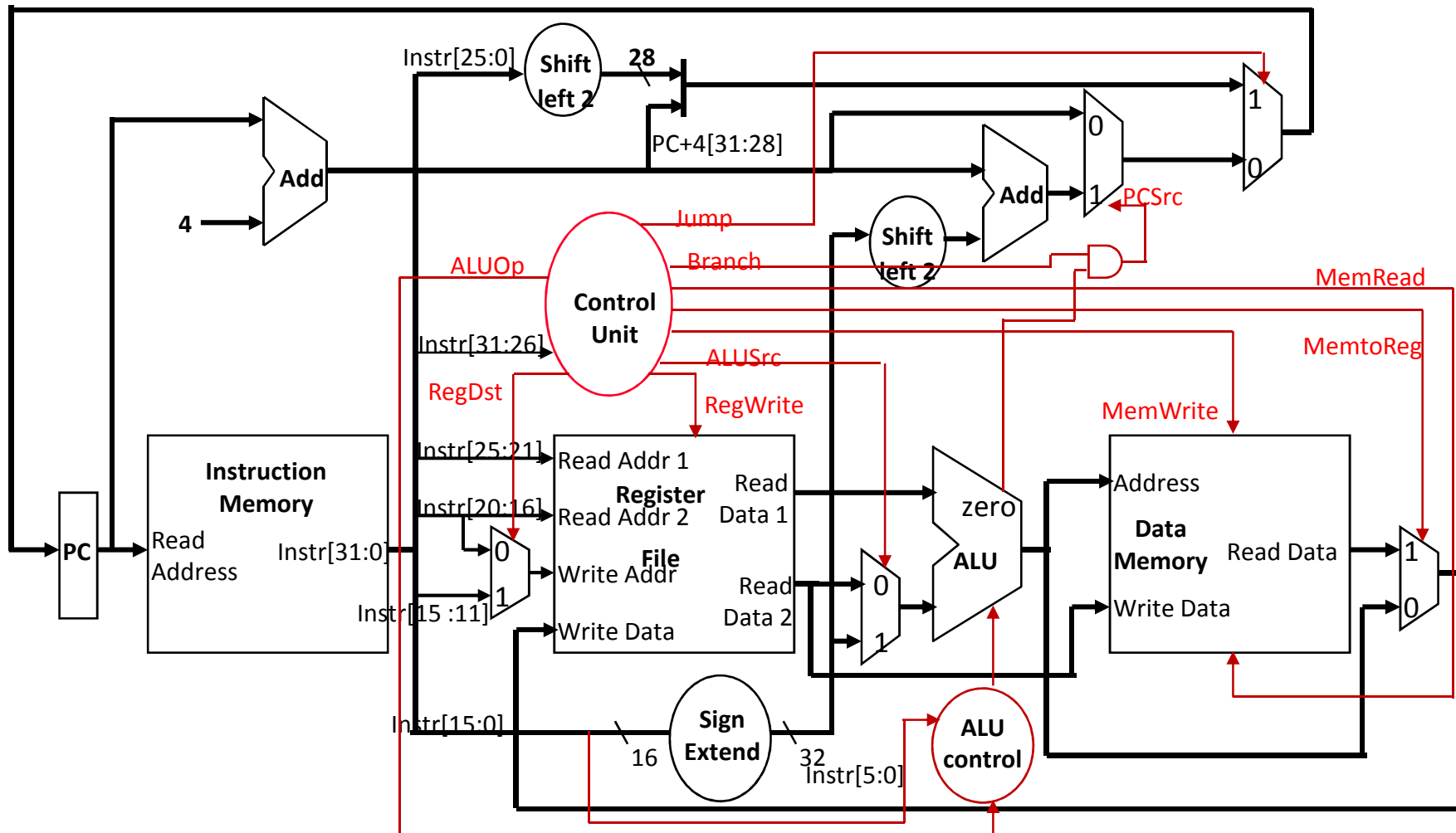

Modifica la unidad de datos y de control del procesador MIPS para añadir la siguiente instrucción: $LUI\ rd,\ constante : rd \leftarrow constante, 0..0$

 

Problema 4:

Supongamos que tenemos el procesador del problema 1.

Dados los contenidos de memoria principal que se muestran en la tabla (en hexadecimal) y suponiendo que PC contiene 0045_{16} y que el contenido de todos los registros es 0, mostrar como evolucionan los contenidos de los elementos de memoria (traza) en la tabla vacía

Instrucción		Formato de la instrucción (XXXX-No usado)
Mnemónico	Significado	
ADD1 <i>rs, rf</i>	$rs \leftarrow ADD(rs, rf)$	00 <i>rs</i> <i>rf</i> XXXX 00
ADD2 <i>rs, #cte</i>	$rs \leftarrow ADD(rs, cte)$	00 <i>rs</i> <i>cte</i> 01
ADD3 <i>rs, (rf)</i>	$rs \leftarrow ADD(rs, M[rf])$	00 <i>rs</i> <i>rf</i> XXXX 10
ADD4 <i>rs, dir</i>	$rs \leftarrow ADD(rs, M[PC+1+dir])$	00 <i>rs</i> <i>dir</i> 11
JZ <i>desp</i>	Si $Z==1$ $PC \leftarrow ADD(PC+1, desp)$	10 <i>desp</i>

dir.	contenido
...	...
29 ₁₆	0033 ₁₆
2A ₁₆	0042 ₁₆
2B ₁₆	0008 ₁₆
...	...
41 ₁₆	0023 ₁₆
42 ₁₆	000A ₁₆
43 ₁₆	0C01 ₁₆
44 ₁₆	0001 ₁₆
45 ₁₆	1793 ₁₆

dir.	contenido
46_{16}	0542_{16}
47_{16}	$0BD5_{16}$
48_{16}	0480_{16}
49_{16}	0405_{16}
$4A_{16}$	8002_{16}
$4B_{16}$	0801_{16}
$4C_{16}$	$0C01_{16}$
$4D_{16}$	1001_{16}
$4E_{16}$	1401_{16}
\dots	\dots

[illegible]

Problema 4: Solución

Instrucción		Formato de la instrucción (XXXX-No usado)
Mnemónico	Significado	
ADD1 <i>rs, rf</i>	$rs \leftarrow ADD(rs, rf)$	00 <i>rs</i> <i>rf</i> XXXX 00
ADD2 <i>rs, #cte</i>	$rs \leftarrow ADD(rs, cte)$	00 <i>rs</i> <i>cte</i> 01
ADD3 <i>rs, (rf)</i>	$rs \leftarrow ADD(rs, M[rf])$	00 <i>rs</i> <i>rf</i> XXXX 10
ADD4 <i>rs, dir</i>	$rs \leftarrow ADD(rs, M[PC+1+dir])$	00 <i>rs</i> <i>dir</i> 11
JZ <i>desp</i>	Si $Z=1$ $PC \leftarrow ADD(PC+1, desp)$	10 <i>desp</i>

dir.	contenido
...	...
29 ₁₆	0033 ₁₆
2A ₁₆	0042 ₁₆
2B ₁₆	0008 ₁₆
...	...
41 ₁₆	0023 ₁₆
42 ₁₆	000A ₁₆
43 ₁₆	0C01 ₁₆
44 ₁₆	0001 ₁₆
45 ₁₆	1793 ₁₆

dir.	contenido
46 ₁₆	0542 ₁₆
47 ₁₆	0BD5 ₁₆
48 ₁₆	0480 ₁₆
49 ₁₆	0405 ₁₆
4A ₁₆	8002 ₁₆
4B ₁₆	0801 ₁₆
4C ₁₆	0C01 ₁₆
4D ₁₆	1001 ₁₆
4E ₁₆	1401 ₁₆
...	...

Dirección comienzo	mnemónico ensamblador	Operando/s fuente	operando destino	valor a escribir
0045 _H	ADD4 R5, -28 ₁₀	R5, M[2A _H]	R5	0042 _H
0046 _H	ADD3 R1, (R5)	R1, M[42 _H]	R1	000A _H
0047 _H	ADD2 R2, # -11 ₁₀	R2, -11 ₁₀	R2	FFF5 _H
0048 _H	ADD1 R1, R2	R1, R2	R1	FFFF _H
0049 _H	ADD2 R1, # 1	R1, 1	R1	0000 _H
004A _H	JZ 2	PC, Z	PC	004D _H
004D _H	ADD2 R4, # 0	R4, 0	R4	0000 _H